

预习报告.

实验 1.

8421 转余3 码.

设输入位为 A, B, C, D ; 输出位 E_3, E_2, E_1, E_0 .

画出真值表

A	B	C	D	E_3	E_2	E_1	E_0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

余下输入都是非法输入, 无需考虑真值变化.

由卡诺图和观察得:


$$E_0 = \overline{D}$$

$$E_1 = \overline{C \oplus D}$$

$$E_2 = B \oplus (C + D)$$

$$E_3 = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$$

设计电路.

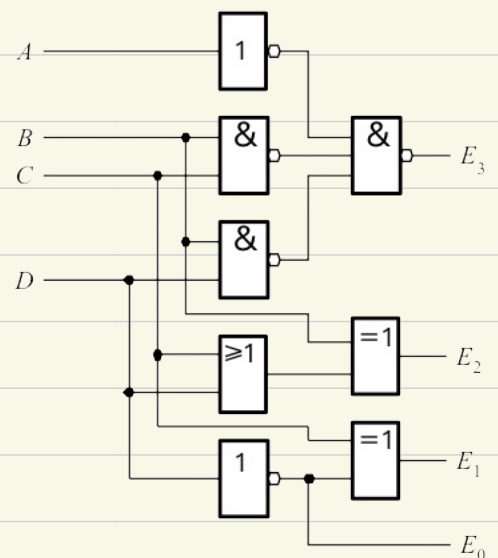

实验2.

2421 → gray

I_1 2	I_2 4	I_3 2	I_4 1	十进制 值	gray G_1 G_2 G_3 G_4			
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	2	0	0	1	1
0	0	1	1	3	0	0	1	0
0	1	0	0	4	0	1	1	0
0	1	0	1	5	0	1	1	1
0	1	1	0	6	0	1	0	1
0	1	1	1	7	0	1	0	0
1	0	0	0	8	0	0	1	1
1	0	0	1	9	0	0	1	0
1	0	1	0	10	0	1	1	0
1	0	1	1	11	0	1	1	1
1	1	0	0	12	0	1	0	1
1	1	0	1	13	0	1	0	0
1	1	1	0	14	1	1	0	0
1	1	1	1	15	1	1	0	1

$G_1 = I_1 \times I_2 \times I_3$
 $G_2 = I_1 \times I_3 + I_2$
 $G_3 = \bar{I}_1 \bar{I}_2 I_3 + \bar{I}_1 I_2 \bar{I}_3 + I_1 \bar{I}_2$
 $G_4 = I_1 \bar{I}_3 \bar{I}_4 + \bar{I}_1 \bar{I}_3 I_4 + I_2 I_3 I_4 + \bar{I}_1 \bar{I}_2 I_3 \bar{I}_4$

G3

	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

G4

	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	0	1	1	1
10	1	0	0	0

$G3 = \bar{I}_1 \bar{I}_2 I_3 + \bar{I}_1 I_2 \bar{I}_3 + I_1 \bar{I}_2$

$G4 = I_1 \bar{I}_3 \bar{I}_4 + \bar{I}_1 \bar{I}_3 I_4 + I_2 I_3 I_4 + I_1 I_3 I_4 + \bar{I}_1 \bar{I}_2 I_3 I_4$

